



PRÁCTICA 7.1

Carga y descarga de un condensador 1

Toma una pila de 9 V y conéctala a un condensador electrolítico de $2200\mu\text{F}$ o más, **teniendo mucho cuidado con la polaridad**. Seguidamente separa el condensador de la pila y mide la tensión entre sus terminales, anotando el valor del polímetro. A continuación conecta el condensador a una bombilla, anotando que es lo que sucede.

