

PRÁCTICA 6.1

Análisis de circuitos de c.c.:

En una placa protoboard, se montará un circuito donde aparezcan dos pilas y varias resistencias interconectadas. Primero se calculará de forma teórica las diferentes tensiones y corrientes del circuito, para luego comprobar estas tensiones y corrientes de manera práctica, mediante un voltímetro y un amperímetro, colocados en el lugar y de la manera apropiada.

