

PRÁCTICA 3.1

Medida de la potencia eléctrica

1. Con los datos obtenidos en la actividad experimental **(P.2.2)**, calcula la potencia que les correspondería a las resistencias utilizadas en dicha actividad. Mide esa potencia mediante un vatímetro y compara los resultados obtenidos por ambos métodos. Analiza los resultados obtenidos.

