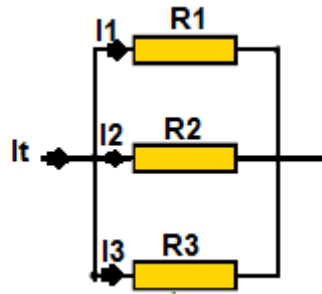


ACTIVIDADES 5.2

1. En la tabla aparecen los datos de seis circuitos diferentes donde se conectan tres resistencias en serie. Averiguar las magnitudes desconocidas.



Ejercicios	1º	2º	3º	4º	5º
R1 (Ω)	10	4	?	10	?
R2 (Ω)	30	6	10	?	?
R3 (Ω)	90	12	?	?	?
I1 (A)	?	2	4	?	?
I2 (A)	?	?	?	0,5	2
I3 (A)	?	?	1	?	1
P1 (W)	?	?	?	?	?
P2 (W)	?	?	?	?	?
P3 (W)	?	?	?	200	?
Rt (Ω)	?	?	?	?	25
Ut (V)	100	?	?	200	?
It (A)	?	?	10	?	4