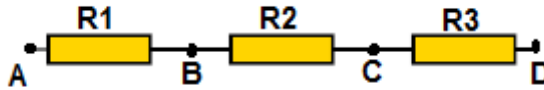


ACTIVIDADES 5.1

1. En la tabla aparecen los datos de seis circuitos diferentes donde se conectan tres resistencias en serie. Averiguar las magnitudes desconocidas.



Ejercicios	1º	2º	3º	4º	5º	6º
R1 (Ω)	100	4	?	?	?	?
R2 (Ω)	50	6	5	?	100	?
R3 (Ω)	200	?	?	?	?	10
Uab (V)	?	?	?	?	?	20
Ubc (V)	?	?	?	10	10	50
Ucd (V)	?	?	?	10	?	?
P1 (W)	?	?	10	10	5	?
P2 (W)	?	?	?	?	?	?
P3 (W)	?	?	?	?	?	?
Rt (Ω)	?	?	?	?	?	?
Ut (V)	250	10	20	?	100	200
It (A)	?	0,5	1	10	?	?
Pt (W)	?	?	?	?	?	?