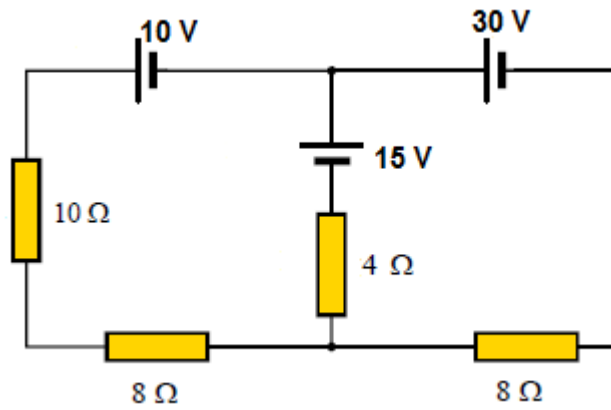


## ACTIVIDADES 6.4

1. Aplicando el teorema de superposición, calcula las intensidades que circulan por cada rama:



2. En el circuito de la figura determina la corriente y la tensión para los siguientes valores de la resistencia  $R_L$ .

- $R_L = 8 \Omega$
- $R_L = 45 \Omega$

